
Erre a papírra dolgozzon! Kétoldalas!

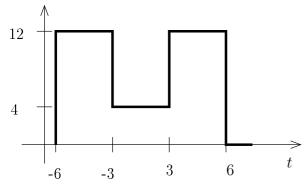
- 1. kis zárthelyi Jelek és rendszerek 2. WA18
- 1. (1 p) Határozza meg az alábbi jel komplex spektrumának értékét $\omega=0,\ \omega=\pi/4,\ \omega=3\pi/2$ frekvenciákon! ([t]=s) $Segítség:\ p_T(t)=\varepsilon(t+T/2)-\varepsilon(t-T/2)$ $esetén\ P_T(j\omega)=T\frac{sin(\omega T/2)}{\omega T/2}$



2. (1 p) Számítsa ki az előbbi feladatban adott jel sávszélességét ($\varepsilon=0.1$ választással)! (Ha nem lehet pontosan megadni, akkor adjon becslést a sávszélésségre vonatkozóan!)


2.kieg. (1p) Vázolja fel az amplitúdó spektrumot a $0 \dots \frac{2\pi}{T}$ tartományon!

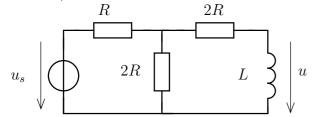3. (3 p) Az alábbi hálózat által reprezentált rendszer válasza a tekercs feszültsége, gerjesztése a feszültségforrás feszültsége. Adja meg a feszültség időfüggvényét, ha $u_s(t) = U_0 \cdot \varepsilon(t)!$. $(R = 1 \Omega, L = 2\mu H, U_0 = 5 \text{ mV})$



Erre a papírra dolgozzon! Kétoldalas!

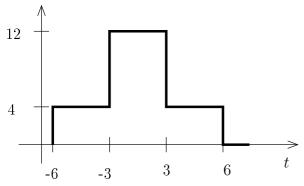- 1. kis zárthelyi Jelek és rendszerek 2. WS18
- 1. (1 p) Határozza meg az alábbi jel komplex spektrumának értékét $\omega=0,\ \omega=\pi/4,\ \omega=3\pi/2$ frekvenciákon! ([t]=s) $Segítség:\ p_T(t)=\varepsilon(t+T/2)-\varepsilon(t-T/2)$ $esetén\ P_T(j\omega)=T\frac{sin(\omega T/2)}{\omega T/2}$



2. (1 p) Számítsa ki az előbbi feladatban adott jel sávszélességét ($\varepsilon = 0,1$ választással)! (Ha nem lehet pontosan megadni, akkor adjon becslést a sávszélésségre vonatkozóan!)

2.kieg. (1p) Vázolja fel az amplitúdó spektrumot a $0 \dots \frac{2\pi}{T}$ tartományon!

3. (3 p) Az alábbi hálózat által reprezentált rendszer válasza a 2 bejelölt ellenállás feszültsége, gerjesztése a feszültségforrás feszültsége. Adja meg a feszültség időfüggvényét, ha $u_s(t)=U_0\cdot\varepsilon(t)!$. $(R=1~\Omega,L=2\mu H,U_0=5~{\rm mV})$

